

- Se desea realizar un sistema que muestre los números de su carnet de manera secuencial usando biestables de tipo J-K:
 - a. Simplificarla usando Mapas de Karnaugh
 - b. Dibujar el circuito

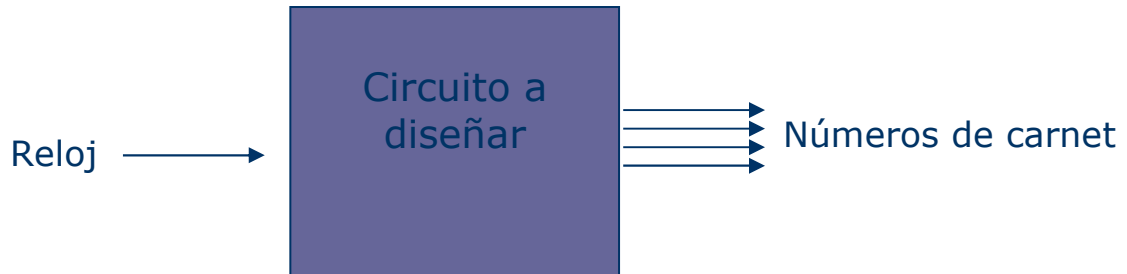


Figura 1. Sistema secuencial para mostrar los números del carnet

- NOTA: cuando se repiten números el problema se vuelve más complejo.
- Implementar el circuito de uno de los integrantes del grupo tomando en cuenta lo siguiente:
 - a. El reloj del sistema será el generador de señales del laboratorio
 - b. La salida será visualizada por medio de leds



Figura 2. Entrada y salidas del sistema